

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO MÔN HỌC
THỰC HÀNH THIẾT KẾ LUẬN LÝ SỐ
LAB 03 – THIẾT KẾ ASIC
CE118.L21.2

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TRẦN ĐẠI DƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐÀO CÔNG NHẬT TÂN - 19522168

TP. HỒ CHÍ MINH, 05/2021

MỤC LỤC

I. Thiết kế khối dữ liệu	1
1. Thiết kế Mux2_16Bit	1
2. Thiết kế Register File	3
3. Thiết kế ALU	3
4. Thiết kế Barrel Shifter.....	8
5. Thiết kế khối đọc Output Register 16 Bit	10
II. Thiết kế khối điều khiển	10
1. Khối Next State	10
2. Khối Current State.....	11
3. Khối Output Controll Word	12
4. Thiết kế ASIC tính tổng: $D3*I3 - D2*I2 + D1*I1 - D0*I0$	15
4.1. Khối điều khiển.....	15
4.2. Khối dữ liệu	15
5. Khối ASIC.....	15
III. Hiện thực thiết kế ASIC với D3D2D1D0 là 4 số cuối MSSV: 2168.....	16
1. Các bước giải quyết bài toán.....	16
2. Kết quả mô phỏng thiết kế	17

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1 - Mux2_16Bit	1
Hình 2 - Mux2_8Bit	2
Hình 3 - Mux2to1	3
Hình 4 - Register File	3
Hình 5 - Full Adder	4
Hình 6 - A Cong B 16 bit	5
Hình 7 - A Cong1_16bit	5
Hình 8 - A Tru B_16bit	5
Hình 9 - A tru1_16bit	5
Hình 10 - Khối LU 16 bit	6
Hình 11 - A AND B 16 bit	6
Hình 12 - A OR B 16 bit.....	6
Hình 13 - NOT A 16bit.....	7
Hình 14 - A XOR B 16bit.....	7
Hình 15 - Mux4 16 bit	7
Hình 16 - ALU 16bit	8
Hình 17 - Barrel Shifter	9
Hình 18 - Read Output 16bit	10
Hình 19 - Trạng thái kế tiếp	11
Hình 20 - Trạng thái hiện tại	12
Hình 21 - Mạch khối Control Word	14
Hình 22 - Khối điều khiển	15
Hình 23 - Khối dữ liệu.....	15
Hình 24 - Khối ASIC tính tổng $D3I3 - D2I2 + D1I1 - D0I0$	16
Hình 25 - Mô phỏng thiết kế	17


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 – Bảng trạng thái Full Adder.....	4
Bảng 2 - Bảng chân trị TTKT.....	10
Bảng 3 - Khối Control Word	12
Bảng 4 - Mã hóa trạng thái Control Word.....	13

I. Thiết kế khối dữ liệu


1. Thiết kế Mux2_16Bit

Mux2_16Bit được thiết kế từ Mux2_8Bit

 


Hình 1 - Mux2_16Bit

Mux2_8Bit được thiết kế từ Mux2_1Bit

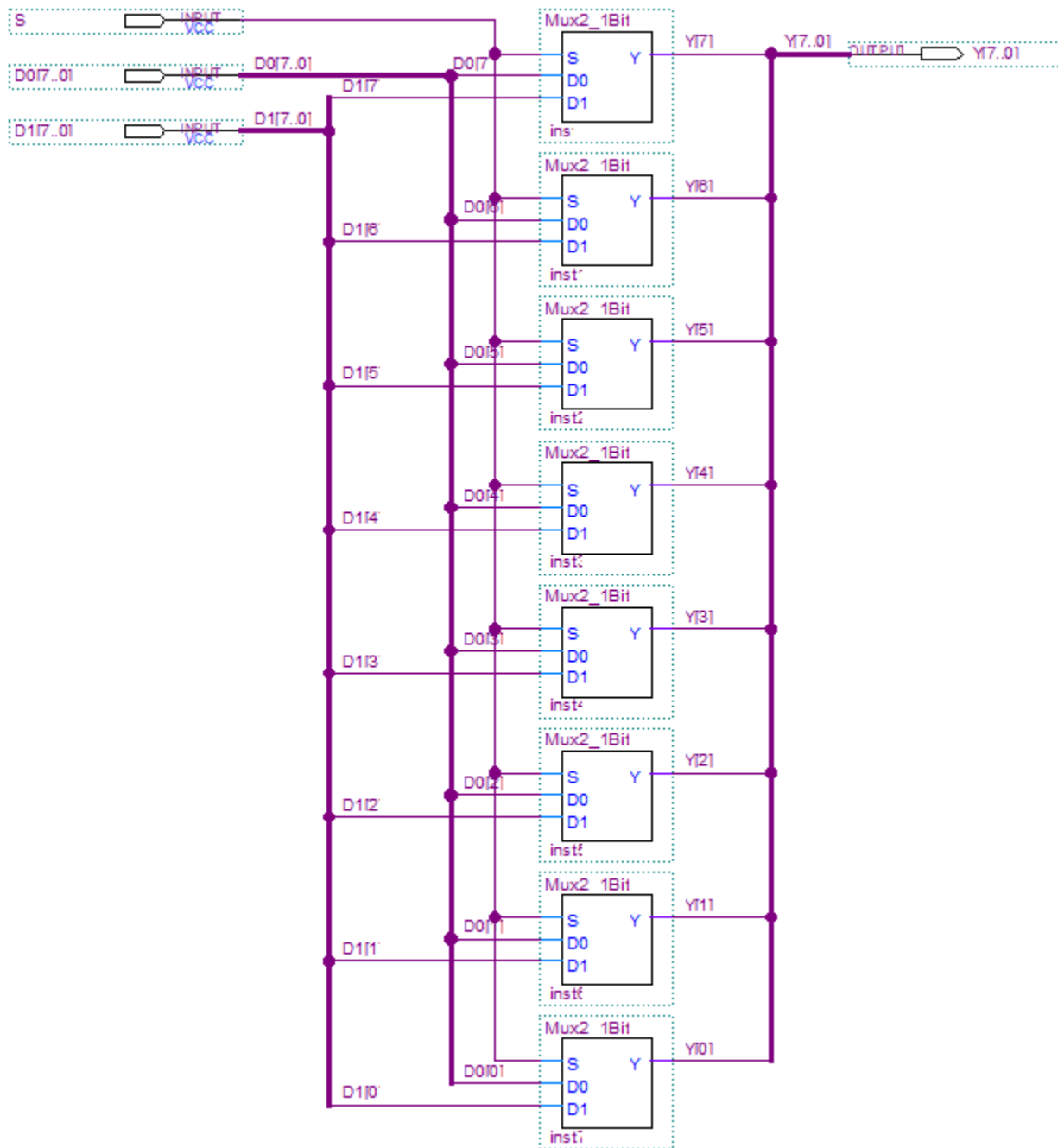

Hình 2 - Mux2_8Bit

Thiết kế Mux2_1Bit

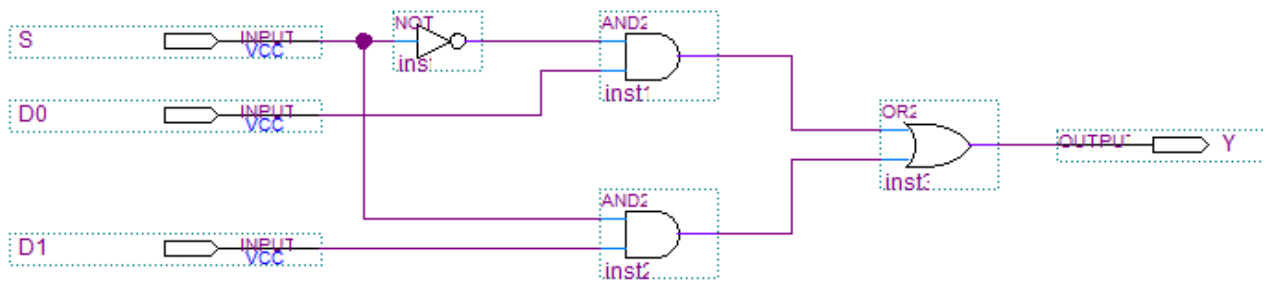


Hình 3 - Mux2to1

2. Thiết kế Register File

Thiết kế Register File 8x16

Theo slide lý thuyết với:

- +3 bộ giải mã địa chỉ: 1 để đọc và 2 để ghi
- +8x16: 8 thanh ghi 16 bit gồm 2 địa chỉ read và 1 địa chỉ write
- +Input 16 bit và output 16 bit
- +Read Enable và Write Enable

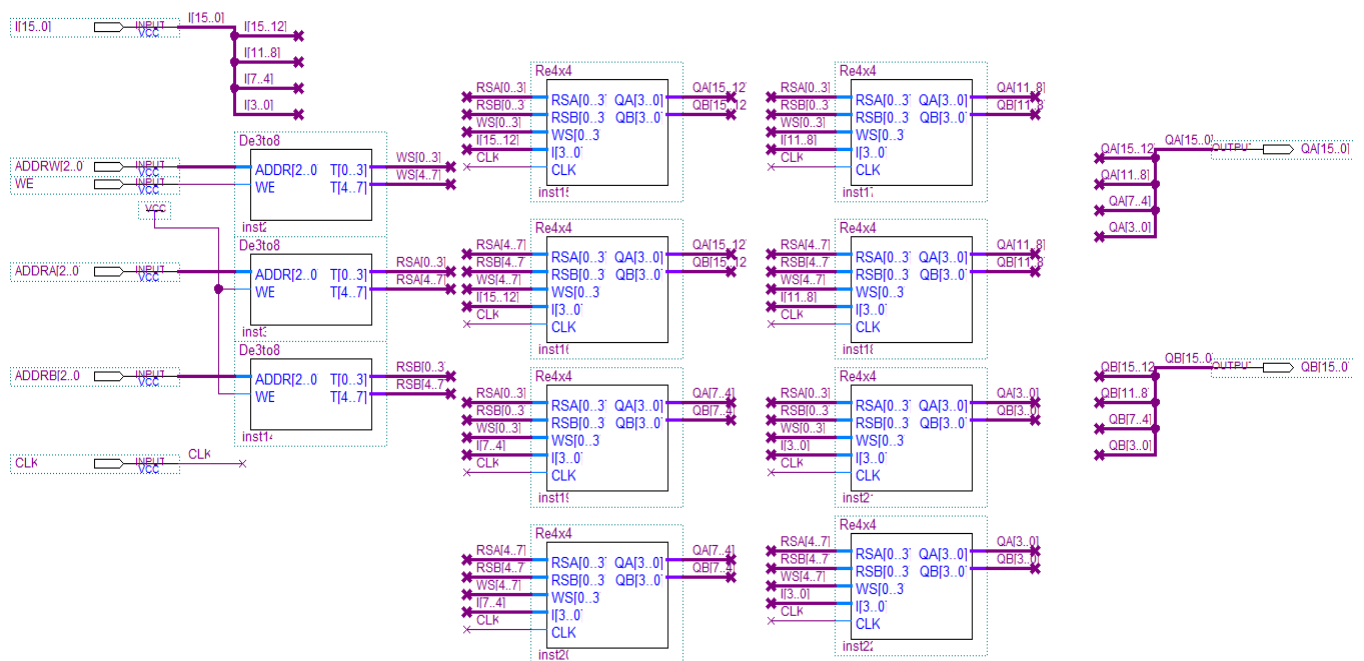

Hình 4 - Register File

3. Thiết kế ALU

Khối ALU 16 bit gồm 8 chức năng chia làm 2 khối AU và LU

+ AU: $A + B$, $A + 1$, $A - B$, $A - 1$


+ LU: $A \text{ AND } B$, $A \text{ OR } B$, $\text{NOT } A$, $A \text{ XOR } B$

Bộ AU:

Thiết kế Full Adder $A + B$:

Bảng 1 – Bảng trạng thái Full Adder

Cin	A	B	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

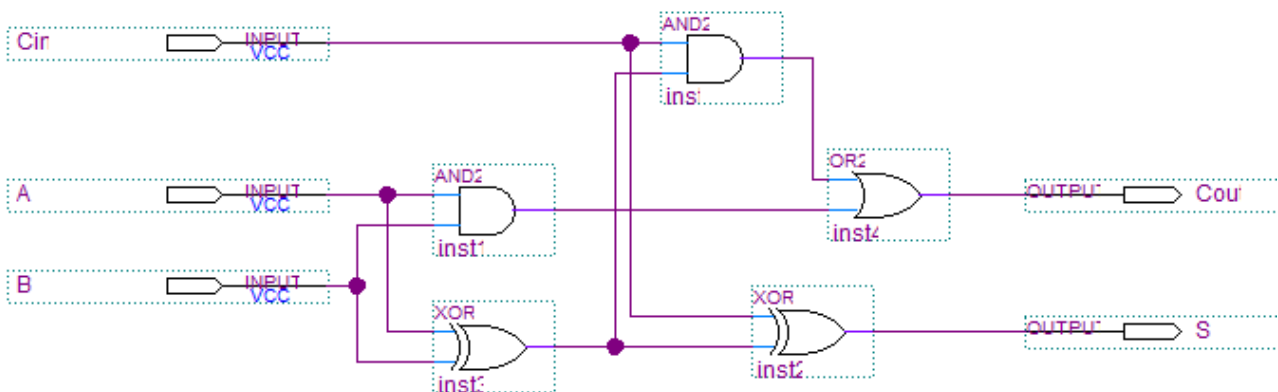


Hình 5 - Full Adder

$$S = \text{Cin} \wedge (A \wedge B)$$


$$\text{Cout} = A.B + \text{Cin}(A \wedge B)$$

Thiết kế $A + B$ 16 bit từ Full Adder 1 bit:

 


Hình 6 - ACong B 16 bit

Thiết kế $A + 1$ từ bộ $A + B$ (Cho $B = 1$):

 


Hình 7 - ACong1_16bit

Thiết kế $A - B$ từ $A - B$ 1 bit ($A - B$ 1 bit chính là khối Full Adder 1 bit với $B = -B$):

 


Hình 8 - ATruB_16bit

Thiết kế $A - 1$ từ Bộ $A - B$ (cho $B = 1$):

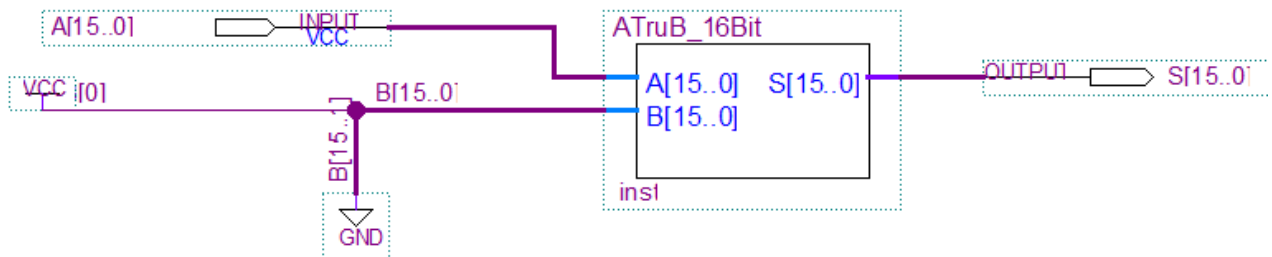


Hình 9 - Atru1_16bit

Bộ LU:

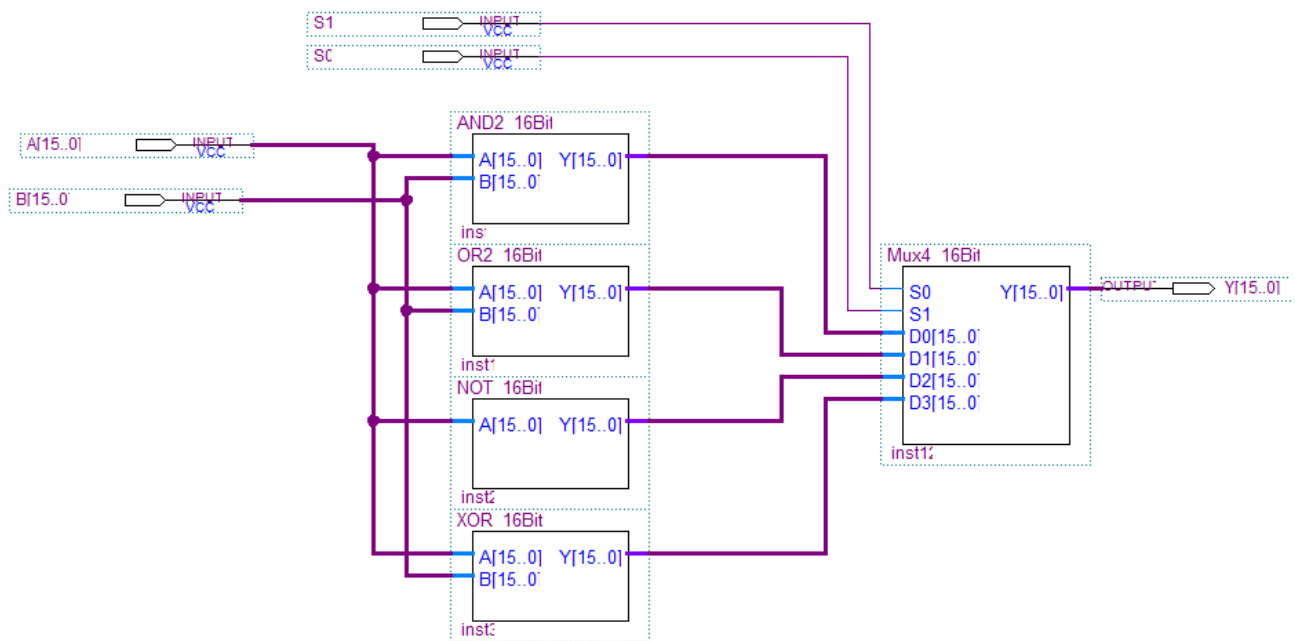


Hình 10 - Khối LU 16 bit

Thiết kế AND2 16 Bit:

 


Hình 11 - AANDB 16 bit

Thiết kế OR2 16 Bit:

 

Hình 12 - AORB 16 bit

Thiết kế NOT 16 Bit:

 


Hình 13 - NOTA 16bit

Thiết kế XOR 16 Bit:




Hình 14 - AXORB 16bit

Thiết kế Mux4 16 Bit dùng để chọn 1 phép toán trong 8 phép toán ALU:

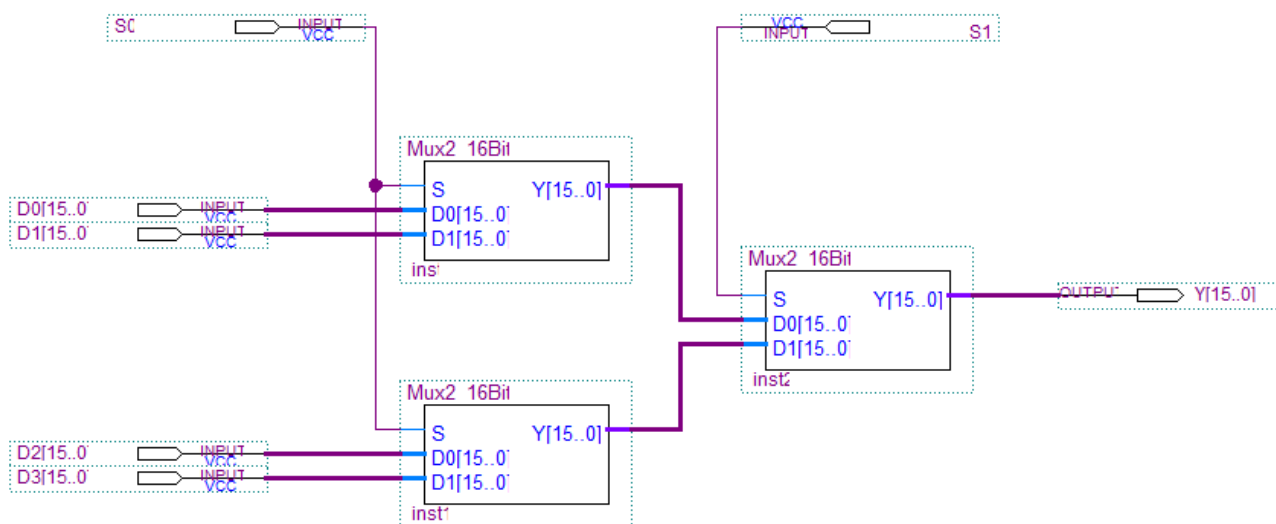

Hình 15 - Mux4 16 bit

Kết hợp khối AU, LU và Mux4_16Bit ta được khối ALU 16 Bit:

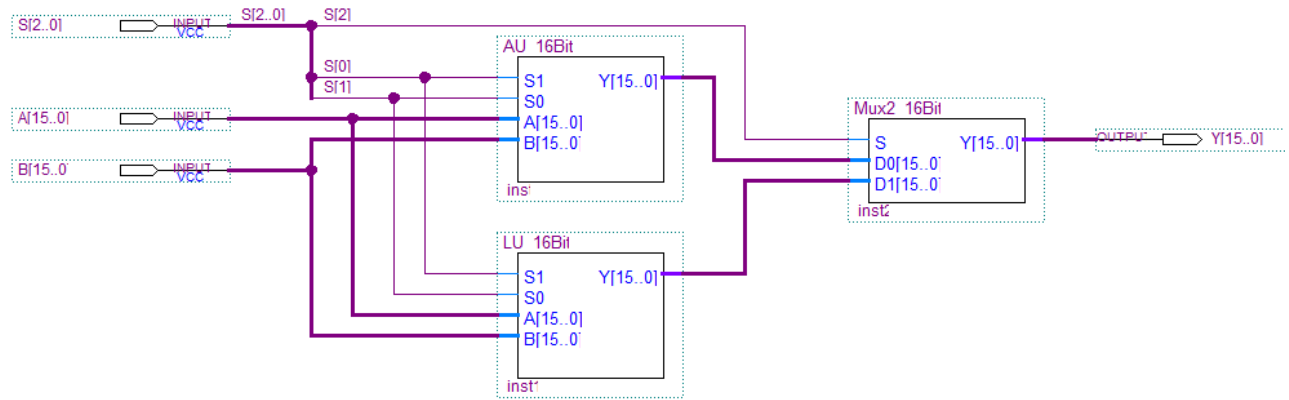


Hình 16 - ALU 16bit

4. Thiết kế Barrel Shifter

Thiết kế Barrel Shifter bằng cách ghép các khối Mux2to1 với nhau

Barrel Shifter dịch trái tối đa 7bit với số bit dịch đưa vào S[2..0]

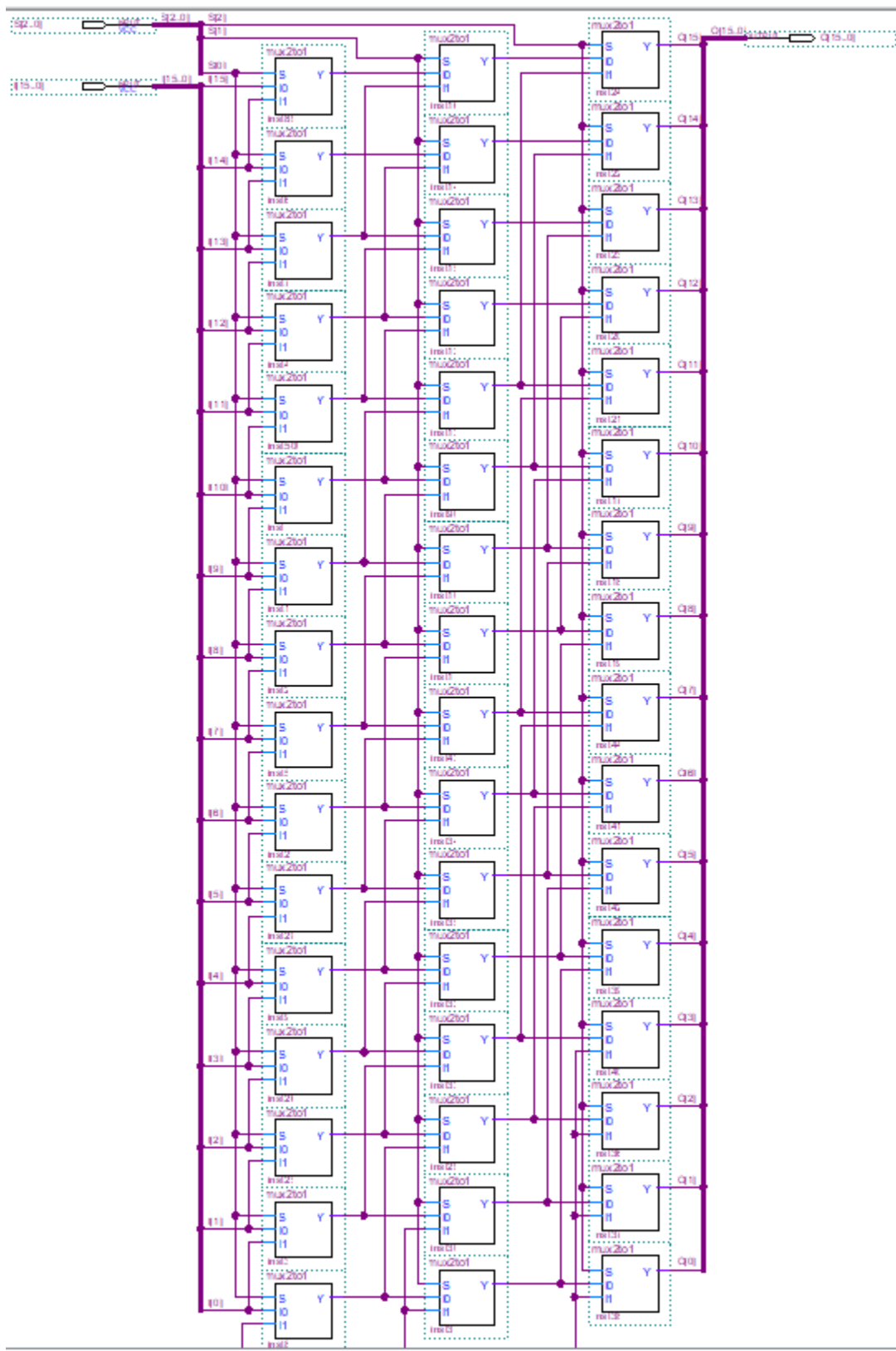


Hình 17 - Barrel Shifter

5. Thiết kế khối đọc Output Register 16 Bit

Thiết kế gồm 16 D-FF và các cổng TRI

Khi đọc địa chỉ, tín hiệu OE bật lên 1 thì Output tương ứng sẽ được xuất ra

 

Hình 18 - Read Output 16bit

II. Thiết kế khối điều khiển

Khối điều khiển là một máy trạng thái hữu hạn (đã học ở Lab2). Trong bài thiết kế dùng Moore FSM gồm 3 khối chính: Next State, Current State và Control Word (Output)

1. Khối Next State

Thiết kế tương tự như bộ đếm lên 1 đơn vị

Bảng 2 - Bảng chân trị TTKT


Q3	Q2	Q1	Q0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

$$D3 = Q3.Q2' + Q3.Q1'.Q0' + Q3'.Q2.Q1.Q0$$

$$D2 = Q2.Q1'.Q0' + Q3'.Q2.Q1' + Q2'.Q1.Q0 + Q3'.Q2.Q0'$$

$$D1 = (Q3' + Q2') . (Q1 \wedge Q0)$$


$$D0 = Q0'. (Q3' + Q2' + Q1')$$

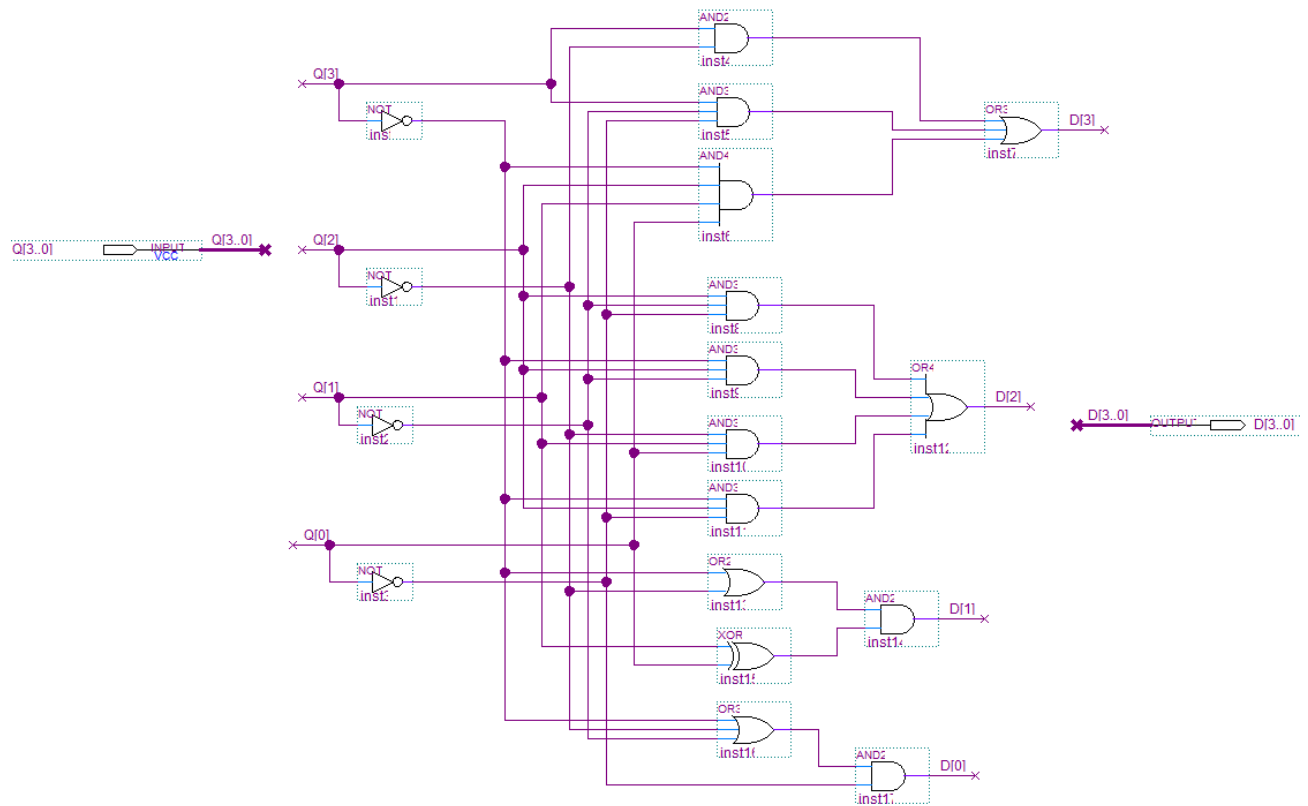

Hình 19 - Trạng thái kế tiếp

2. Khối Current State

Gồm 4 Dff liên kết với nhau tạo ra trạng thái hiện tại, đầu ra đưa vào khối Control Word

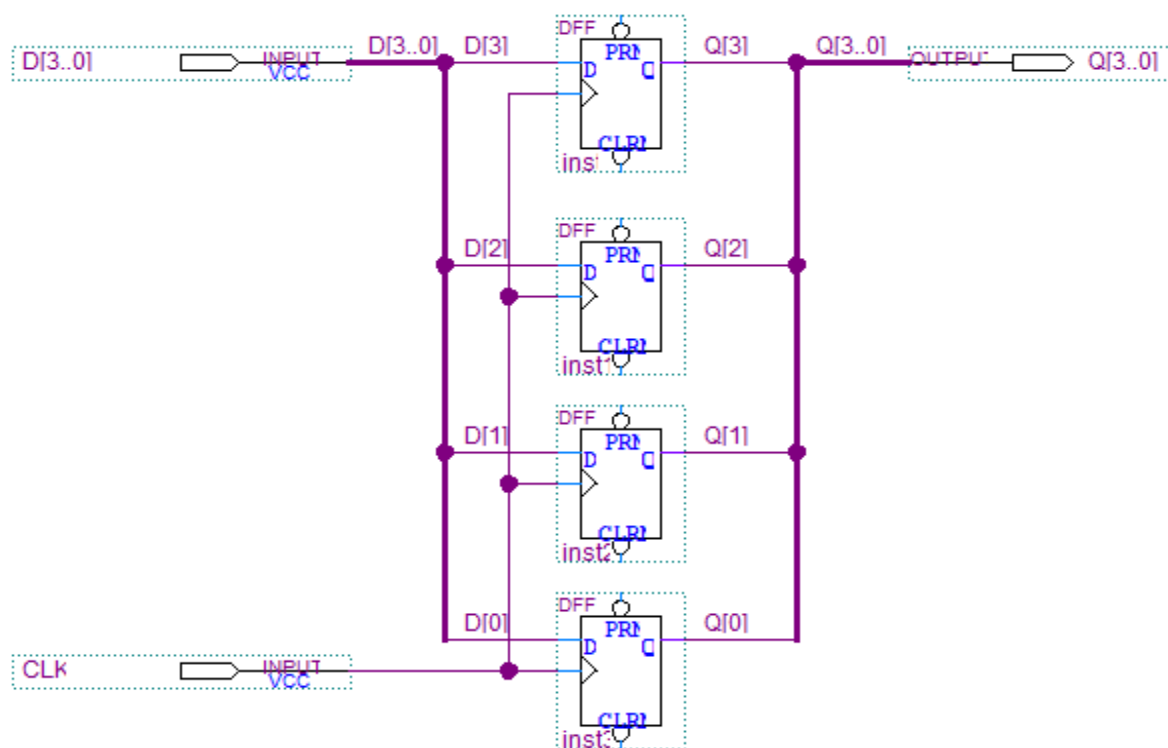

Hình 20 - Trạng thái hiện tại

3. Khối Output Controll Word

Khối ngõ ra Controll Word

Bảng 3 - Khối Control Word

	Cho phép nhập (IE)	Địa chỉ ghi (WE, WA)	Địa chỉ đọc A (REA, RAA)	Địa chỉ đọc B (REB, RAB)	Thao tác ALU (OPCODE)	Dịch trái (Shift)	Cho phép xuất (OE)
0	0	None	X	X	X	X	0
1	1	Data0	X	X	X	X	0
2	1	Data1	X	X	X	X	0
3	1	Data2	X	X	X	X	0
4	1	Data3	X	X	X	X	0
5	0	Data0	Data0	Data0	&	3	0
6	0	Temp	Data1	Data1	+	0	0
7	0	Data1	Data1	Data1	&	2	0
8	0	Data1	Data1	Temp	+	0	0
9	0	Data3	Data3	Data3	+	0	0
10	0	Sum	Data3	Data1	+	0	0
11	0	Temp	Data2	Data0	+	0	0
12	0	Sum	Sum	Temp	-	0	0
13	0	Out	Sum	Sum	&	0	1

Mã hóa trạng thái

Bảng 4 - Mã hóa trạng thái Control Word

Mã hóa TT		TT KT	Ngõ ra									OE	WK
			IE	WE	WA [2..0]	RE1	RA1 [2..0]	RE2	RA2 [2..0]	OP CODE	S [1..0]		
S0	0000	S1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
S1	0001	S2	1	1	000	0	000	0	000	000	00	0	1
S2	0010	S3	1	1	001	0	000	0	000	000	00	0	1
S3	0011	S4	1	1	010	0	000	0	000	000	00	0	1
S4	0100	S5	1	1	011	0	000	0	000	000	00	0	1
S5	0101	S6	0	1	000	1	000	1	000	100	11	0	0
S6	0110	S7	0	1	100	1	001	1	001	000	00	0	0
S7	0111	S8	0	1	001	1	001	1	001	100	10	0	0
S8	1000	S9	0	1	001	1	100	1	001	000	00	0	0
S9	1001	S10	0	1	011	1	011	1	011	000	00	0	0
S10	1010	S11	0	1	101	1	011	1	001	000	00	0	0
S11	1011	S12	0	1	100	1	010	1	000	000	00	0	0
S12	1100	S13	0	1	101	1	101	1	100	010	00	0	0
S13	1101	S0	0	0	000	1	101	1	101	100	00	1	1

Rút gọn:

$$IE = Q3'.Q2.Q1'.Q0' + Q3'.Q2'.(Q1 + Q0)$$

$$WE = Q3' + Q2' + (Q1'.Q0')$$

$$WA[2] = Q3Q2Q1'Q0' + Q3'Q2Q1Q0' + Q3Q2'Q1$$

$$WA[1] = Q3'Q1'Q0' + Q3Q2'Q1'Q0 + Q3'Q2'Q1Q0$$

$$WA[0] = Q1'Q0' + Q3Q2'Q1' + Q2'Q0' + Q3'Q2Q1Q0$$

$$RE1 = Q3.Q1' + Q3.Q2' + Q2.Q1'.Q0 + Q3'.Q2.Q1 = RE2$$

$$RA1[2] = Q2'Q1'Q0' + Q3Q2Q1'$$

$$RA1[1] = Q3Q2'Q0 + Q3Q2'Q1 = Q3Q2'(Q0 + Q1)$$

$$RA1[0] = Q3Q2Q1' + Q3Q1'Q0 + Q3'Q2Q1 + Q3Q2'Q1Q0'$$

$$RA2[2] = Q3Q2Q1'$$

$$RA2[1] = Q3Q2'Q1'Q0$$

$$RA2[0] = Q3Q2'Q0' + Q3Q1'Q0 + Q3'Q2Q1$$

$$OPCODE[2] = Q2Q1'Q0 + Q3'Q2Q0$$

$$OPCODE[1] = Q3Q2Q1'Q0'$$


$$OPCODE[0] = 0$$

$$S[1] = Q3'Q2Q0$$

$$S[0] = Q3'Q2Q1'Q0$$

$$OE = Q3.Q2.Q1'.Q0$$


$$WK = Q3'.Q2.Q1'.Q0' + Q3.Q2.Q1'.Q0 + Q3'.Q2'.(Q1 + Q0)$$

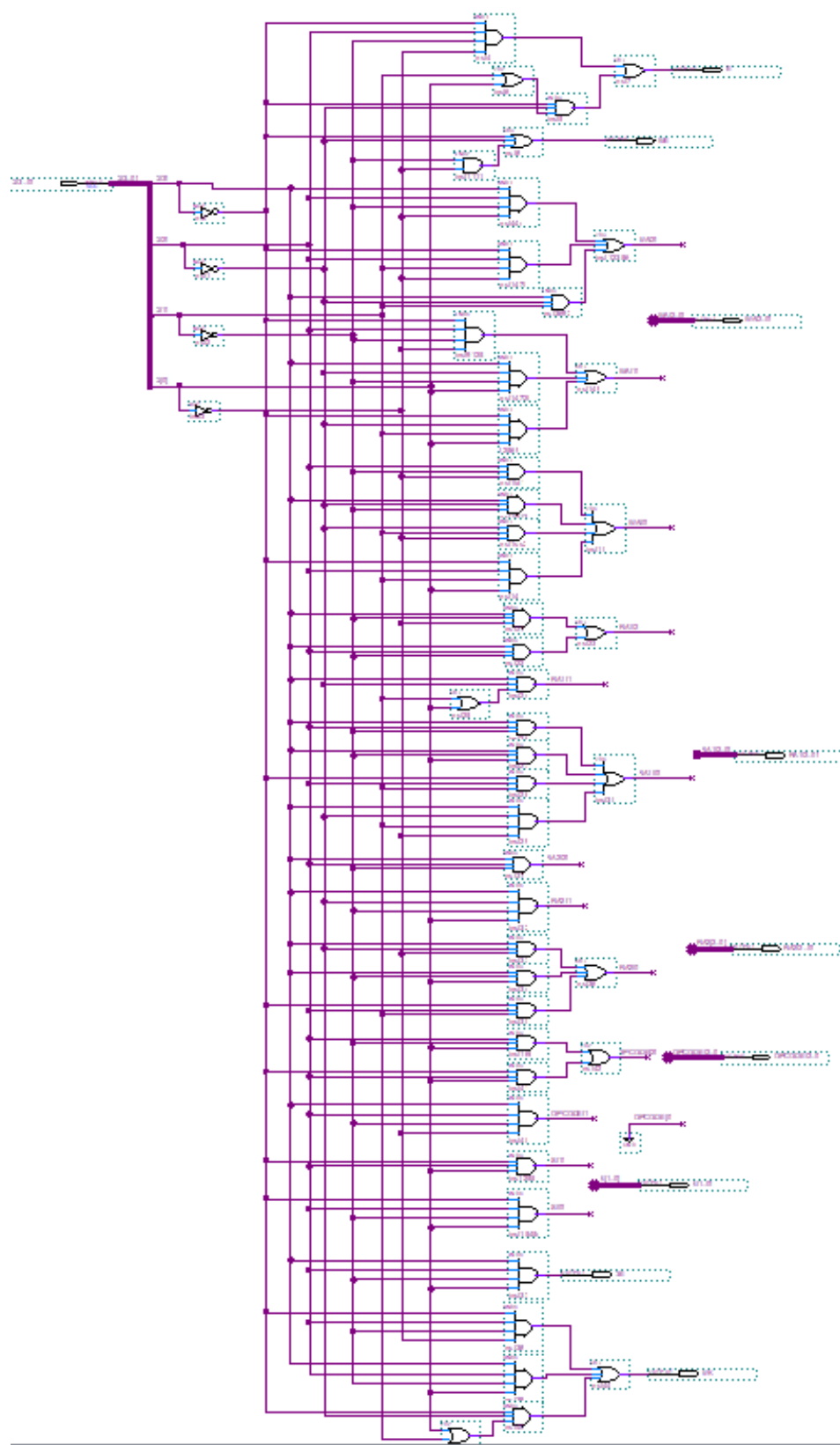

Hình 21 - Mạch khối Control Word


4. Thiết kế ASIC tính tổng: $D3 \cdot I3 - D2 \cdot I2 + D1 \cdot I1 - D0 \cdot I0$

4.1. Khối điều khiển

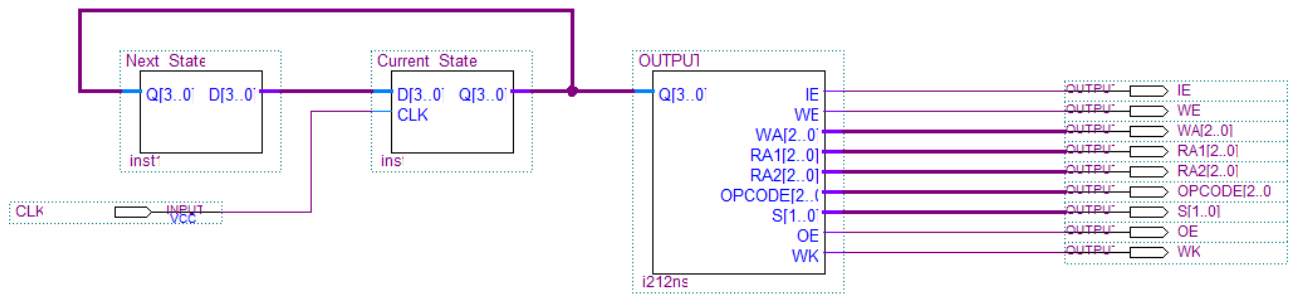


Hình 22 - Khối điều khiển

4.2. Khối dữ liệu

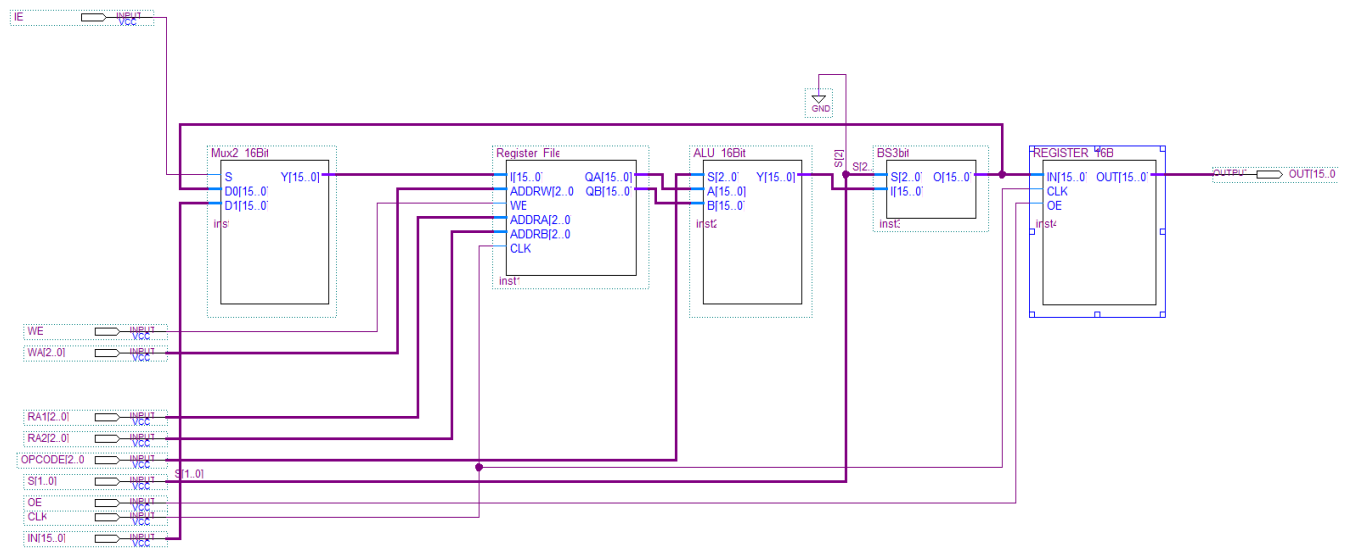

Hình 23 - Khối dữ liệu

5. Khối ASIC

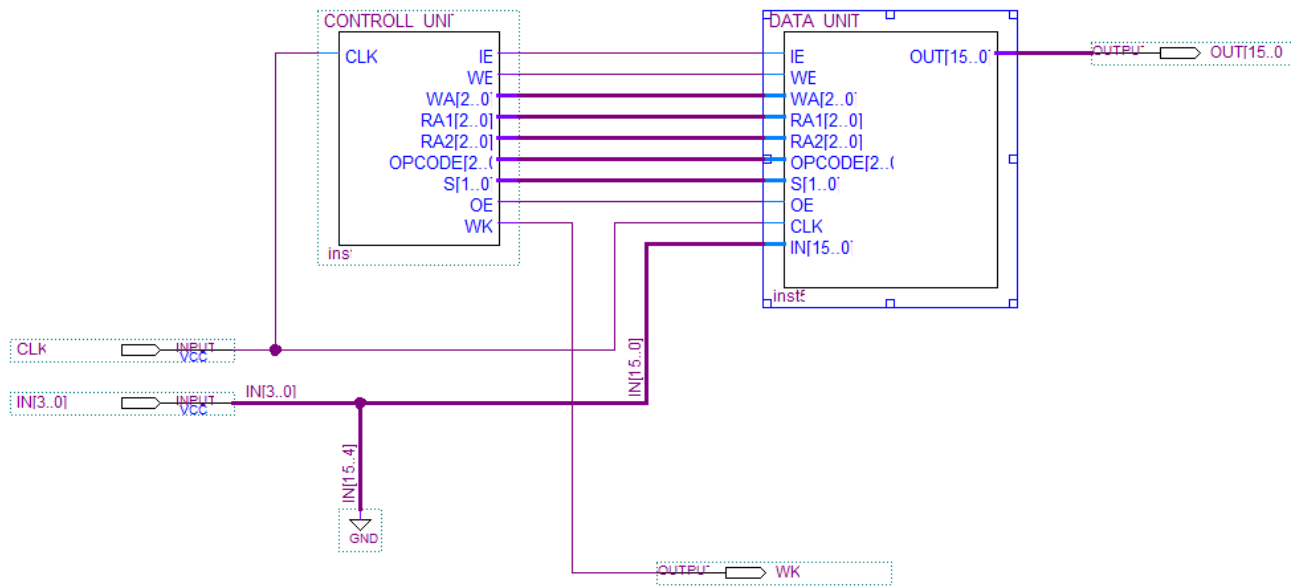

Hình 24 - Khối ASIC tính tổng $D3I3 - D2I2 + D1I1 - D0I0$

III. Hiện thực thiết kế ASIC với D3D2D1D0 là 4 số cuối MSSV: 2168

1. Các bước giải quyết bài toán

$\text{Data0} \leftarrow I_0$

$\text{Data1} \leftarrow I_1$

$\text{Data2} \leftarrow I_2$

$\text{Data3} \leftarrow I_3$

$\text{Data0} \leftarrow \text{Data0} \& \text{Data0} \ll 3$

$\text{Temp} \leftarrow \text{Data1} + \text{Data1}$

$\text{Data1} \leftarrow \text{Data1} \& \text{Data1} \ll 2$

$\text{Data1} \leftarrow \text{Temp} + \text{Data1}$

$\text{Data3} \leftarrow \text{Data3} + \text{Data3}$


$\text{Sum} \leftarrow \text{Data3} + \text{Data1}$

$\text{Temp} \leftarrow \text{Data2} + \text{Data0}$

$\text{Sum} \leftarrow \text{Sum} - \text{Temp}$

$\text{Out} \leftarrow \text{Sum} \& \text{Sum}$

2. Kết quả mô phỏng thiết kế

 

Hình 25 - Mô phỏng thiết kế